

6


Raspberry Pi ແລະ Arduino

6.1 ຕິດຕັ້ງ Arduino IDE ເທິງ Raspberry Pi

ຂໍ້ຈຳກັດກັບ Raspberry Pi ແມ່ນການບໍ່ມີພອດອະນາລອກເທິງເຮືອ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບລະບົບທີ່ເຊັນເຊືອອະນາລອກຕ້ອງການອ່ານ. ເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດນີ້, ສະພາບແວດລ້ອມການພັດທະນາປະສົມປະສານ Arduino (IDE) ສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ Raspberry Pi, ເນື່ອງຈາກວ່າ Arduino ມີພອດອະນາລອກດັ່ງນັ້ນພອດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໂຕ້ຕອບເຊັ່ນເຊີ analog. ການຕິດຕັ້ງ Arduino IDE ໃນ Raspberry Pi ແມ່ນຂະບວນການທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ມີຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ. Arduino IDE ແມ່ນມີຢູ່ສໍາລັບລະບົບປະຕິບັດການສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາຈະເຫັນວິທີການຕິດຕັ້ງມັນຢູ່ໃນ Raspberry Pi3 ຮູບແບບ B ທີ່ມີການແລ່ນ Raspbian Jessie ໃນການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ແບບກາຟິກ (GUI).

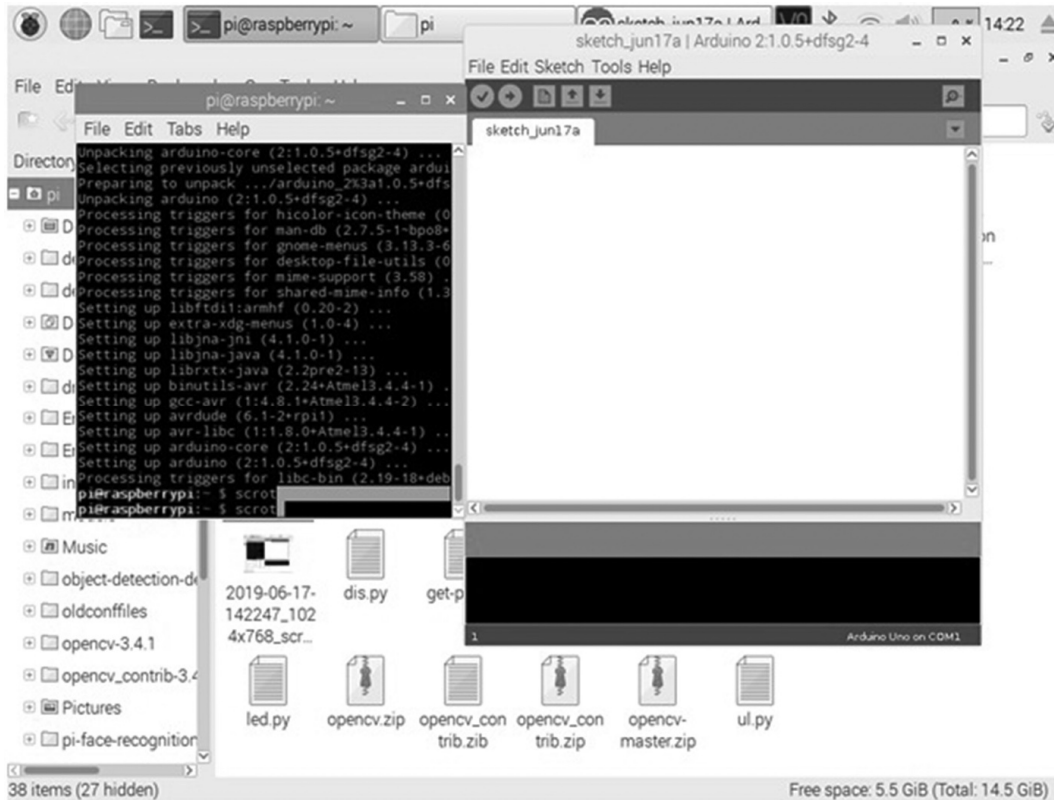1. ຄວາມຕ້ອງການທໍາອິດແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ໃຊ້ວຽກ.
2. ໜ້າຈໍ, ແບ້ນພິມ, ແລະເມັ້າຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Raspberry Pi.
3. ຕິດຕັ້ງ Arduino IDE ເວີຊັນຫຼ້າສຸດໂດຍໃຊ້ apt:


```
sudo apt-get update &&sudo apt-get upgrade
sudo apt-get ຕິດຕັ້ງ arduino
```
4. ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານ Arduino ກັບ Raspberry Pi ໂດຍໃຊ້ສາຍທີ່ເໝາະສົມແລະດຶງເມນູຫຼັກ Raspbian ລົງແລະເລືອກ Arduino IDE ພາຍໃຕ້ຫົວ "ເອເລັກໂຕຣນິກ". ປ້ອງຢ້ຽມເປົ້າຈະເປີດ. **ຮູບທີ 6.1** ສະແດງປ້ອງຢ້ຽມຫວ່າງເປົ້າສໍາລັບ Arduino IDE.
5. ຄລິກທີ່ Tools > Board > ແລະເລືອກກະດານທີ່ເໝາະສົມຂອງ Arduino.
6. ເພື່ອເລືອກພອດຂອງ Arduino ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ໃຫ້ກວດເບິ່ງພອດ serial ພາຍໃຕ້ເມນູ "Tools". ຊື່ພອດຂອງ Arduino ແມ່ນ: /dev/ ttyUSB0 ຫຼື /dev/ttyACM0.




ຮູບ 6.1
ປ່ອງຢ້ຽມເບົາຂອງ Arduino IDE.

6.2 ຫຼິ້ນກັບເຊັນເຊີດິຈິຕອນ

ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ Arduino IDE ໃນ Raspberry Pi, ເຊັນເຊີດິຈິຕອນຕົ້ນກັບ Raspberry Pi ແລະ Arduino ສາມາດອ່ານໄດ້. Arduino ພຽງແຕ່ສາມາດປະຕິບັດຄືກັບກະດານ Arduino, ແລະ Raspberry Pi ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄອມພິວເຕີເມື່ອເຊັນເຊີດິຈິຕອນຕົ້ນກັບ Arduino. ມີສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົວຢ່າງຈຳນວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.

 6.2.1 ເຊັນເຊີ PIR

ໂມດູນເຊັນເຊີ pyroelectric infrared (PIR) ຖືກໃຊ້ເພື່ອກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ. ມັນຫນ້າແທນ ນແລະງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້. ມັນມີເລນ Fresnel ແລະວົງຈອນກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ, ເຊິ່ງມີລະດັບຄວາມ ກວ້າງຂອງແຮງດັນທີ່ສະໜອງການລະບາຍນ້ຳຫນ້ອຍລົງ. ມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງແລະສຽງຕໍ່າ. ຜົນ ຜະລິດຂອງເຊັນເຊີແມ່ນສັນຍານ transistor logic (TTL) ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ. ມັນ ກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວໂດຍການວັດແທກການປ່ຽນແປງໃນລະດັບອິນຟາເຣດທີ່ປອຍອອກມາໂດຍ ວັດຖຸໃນສິ່ງອ້ອມຂ້າງ. ໂມດູນນີ້ມີລະດັບການກວດພົບຂອງ 6 m ແລະສາມາດຖືກນຳໃຊ້ໃນສັນຍານເຕືອນ ໄພ burglar ແລະລະບົບການຄວບຄຸມ. **ຮູບທີ 6.2** ສະແດງແຜນວາດຂອງລະບົບທີ່ອອກແບບມາເພື່ອ ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີ PIR. ມັນປະກອບດ້ວຍ Arduino Uno,



ຮູບທີ 6.2

ແຜນວາດບລັອກສໍາລັບການໂຕ້ຕອບ PIR ກັບ Arduino.

ເຊັນເຊີ PIR, ຈໍສະແດງຜົນຜລິກຂອງແຫຼວ, ແລະໄຟ LED. ລະບົບໄດ້ຖືກອອກແບບເຊັ່ນວ່າ "LED ສີແດງ" ຈະ "ON" ຖ້າການເຄື່ອນໄຫວຖືກກວດພົບ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, "ໄຟ LED ສີຟ້າ" ຈະ "ເປີດ."

6.2.2 ແຜນວາດວົງຈອນ


ເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບຕາມທີສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 6.3 ເພື່ອກວດກາເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີ PIR. ອັບໂຫລດໂຄງການທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກທີ 6.2.2 ແລະ ກວດ ສອບ ການ ເຮັດ ວຽກ .

ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີ PIR

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino GND ກັບ PIR Module GND.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino +5 V ກັບ PIR Module +.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 2 ກັບ PIR Module digital out pin.

ການເຊື່ອມຕໍ່ LCD

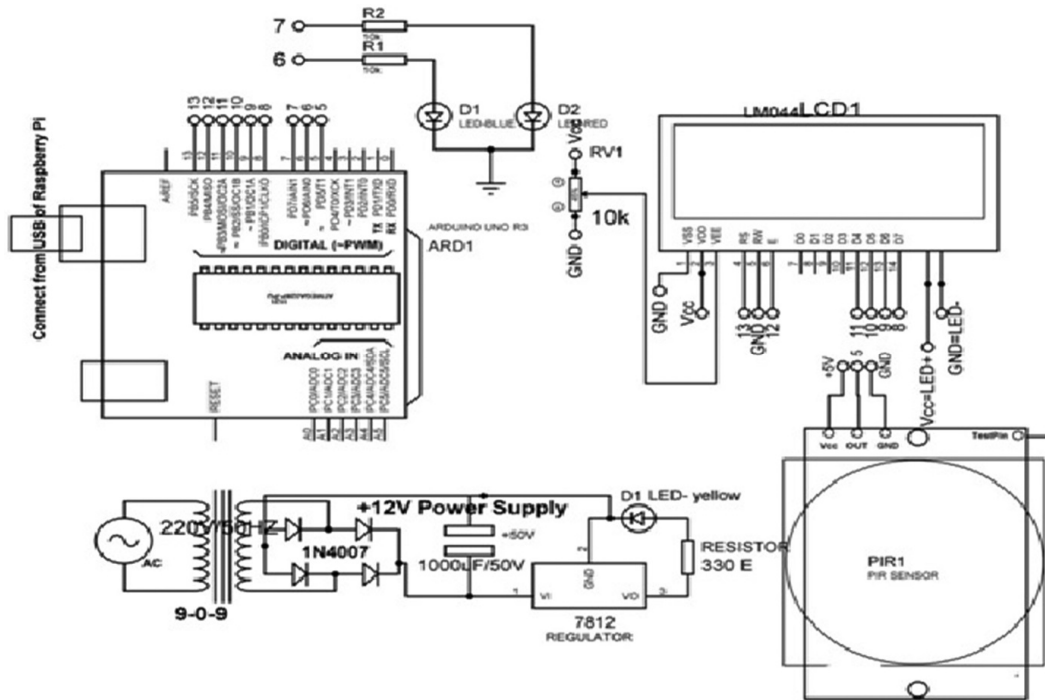- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (13) ກັບ RS pin(4) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (GND) ກັບ RW pin(5) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (12) ກັບ E pin(6) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (11) ກັບ D4 pin(11) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (10) ກັບ D5 pin(12) ຂອງ LCD.



ຮູບທີ 6.3

ແຜນວາດວົງຈອນສໍາລັບການໂຕ້ຕອບ PIR ກັບ Arduino.

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (9) ກັບ D6 pin(13) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (8) ກັບ D7 pin(14) ຂອງ LCD.

ການເຊື່ອມຕໍ່ LED

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 7 ກັບ anode ຂອງ RED-LED ຜ່ານຕົວຕ້ານທານ 330-ohm.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 6 ກັບ anode BLUE-LED ຜ່ານຕົວຕ້ານທານ 330-ohm.
- ເຊື່ອມຕໍ່ cathode ຂອງທັງສອງ LEDs ກັບດິນ.

6.2.3 ການແຕ້ມຮູບ

ປະກອບມີ <LiquidCrystal.h> // ປະກອບມີທີ່ອັງສະຫມຸດ LCD

LiquidCrystalcd(13, 12, 11, 10,9, 8); // ຕິດ LCD PIN RS,E,D4,D5,D6,D7
ກັບ pins ທີ່ໃຫ້

int PIR_SENSOR_LOW=5; // ກໍານົດ PIN 5 ເປັນ PIR_SENOR_LOW int

RED_LED=7; // ກໍານົດ PIN 7 ເປັນ RED_LED

int BLUE_LED=6; // // ກໍານົດ PIN 6 ເປັນ BLUE_LED

void setup()

{

```
pinMode(PIR_SENSOR_LOW, INPUT_PULLUP); // configure pin5 as
    ວັດສະດຸບ້ອນ ແລະເປີດໃຊ້ຕົວຕ້ານການດຶງຂຶ້ນພາຍໃນ
pinMode(RED_LED,OUTPUT); // configure pin7 ເປັນ output
pinMode(BLUE_LED,OUTPUT); // configure pin6 ເປັນຜົນຜະລິດ
lcd.begin(20, 4); // ຕັ້ງ ຄ່າ LCD ຂອງ ຖັນ ແລະ ແຖວ lcd.setCursor(0, 0); // ຕັ້ງ
ຕົວກະພິບເປັນຖັນ 0 ແລະ row1 lcd.print("MOTION SENSOR BASED"); // ພິມ
ຂໍ້ຄວາມໃສ່ LCD. lcd.setCursor(0, 1); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເປັນຖັນ 0 ແລະແຖວ 1

lcd.print("MOTION DETECTION"); // ພິມຂໍ້ຄວາມໃສ່ LCD.
lcd.setCursor(0, 2); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເປັນຖັນ 0 ແລະແຖວ 2
lcd.print("ລະບົບຢູ່ LPU"); // ພິມຂໍ້ຄວາມໃສ່ LCD. ຊັກຊ້າ(1000);

}
void loop()
{
int PIR_SENSOR_LOW_READ = digitalRead(PIR_SENSOR_LOW);
    // ອ່ານຄ່າ PIR ເປັນຕົວແປ
    ຖ້າ (PIR_SENSOR_LOW_READ == LOW) // ອ່ານ PIN 5 ເປັນ PIN ຕົ້
    {
lcd.clear(); // ລ້າງເນື້ອໃນຂອງ LCD lcd.setCursor(0, 3); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເປັນ
ຖັນ 0 ແລະ row2 lcd.print("MOTION DETECTED"); // ພິມຂໍ້ຄວາມໃສ່
LCD. digitalWrite(RED_LED, HIGH); // ເຮັດໃຫ້ pin7 ເປັນ HIGH
digitalWrite(BLUE_LED, LOW); // ເຮັດໃຫ້ pin6 ເປັນ LOW delay(20); //
ຄວາມລ່າຊ້າຂອງ 20 mS

    }
    ອື່ນ // ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
    {
lcd.clear(); // ລ້າງເນື້ອໃນຂອງ LCD lcd.setCursor(0, 3); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເປັນ
column0 ແລະ row3 lcd.print("MOTION NOT DETECTED"); // ພິມຂໍ້ຄວາມໃສ່
LCD. digitalWrite(BLUE_LED, HIGH); // ເຮັດໃຫ້ pin 7 ເປັນ HIGH
digitalWrite(RED_LED,LOW); // ຕົ້າ pin6 ຫາ LOW

    }
    ຊັກຊ້າ(20); // ຄວາມລ່າຊ້າຂອງ 20 mS
}
}
```

6.3 ຫຼິ້ນກັບເຊັນເຊີ Analog


ເພື່ອອ່ານເຊັນເຊີອະນາລັອກກັບ Arduino, ພຽງແຕ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີກັບ pins ອະນາລັອກໃດໆຂອງ ກະດານ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີອະນາລັອກ, ຕົວຢ່າງຂອງຕົວຕ້ານທານແສງ (LDR) ໄດ້ ຖືກອະທິບາຍຢູ່ທີ່ນີ້. LDR ມີແຄດມິນຽມຊູນຟິດ (CdS) ເຊລການນໍາຮູບຖ່າຍທີ່ມີການຕອບສະໜອງ ສະເປກຕາ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງຈຸລັງຫຼຸດລົງດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງ. LDR ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ເຊັ່ນ: ການກວດຈັບຄວັນຢາສູບ, ການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ ອັດຕະໂນມັດ, ການນັບ batch, ແລະລະບົບປຸກ burglar.[ຮູບທີ 6.4](#)ສະແດງແຜນຜັງບລັອກເພື່ອ ໂຕ້ຕອບກັບ LDR ກັບ Arduino. ມັນປະກອບດ້ວຍ Arduino Uno, ການສະໜອງພະລັງງານ, ຈໍ ສະແດງຜົນຜລິຂອງແຫຼວ, ແລະ LDR. ລະບົບໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສະແດງຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຂອງ LCD.

6.3.1 ແຜນວາດວົງຈອນ

ເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບຕາມທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ[ຮູບທີ 6.5](#)ເພື່ອກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີ LDR ເປັນ ເຊັນເຊີອະນາລັອກແບບງ່າຍດາຍ. LDR ມີສາມຈຸດ: Ground, Vcc, OUT. ອັບໂຫລດໂຄງການທີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນ[ພາກທີ 6.3.2](#)ແລະ ກວດ ສອບ ການ ເຮັດ ວຽກ .


ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີແສງ

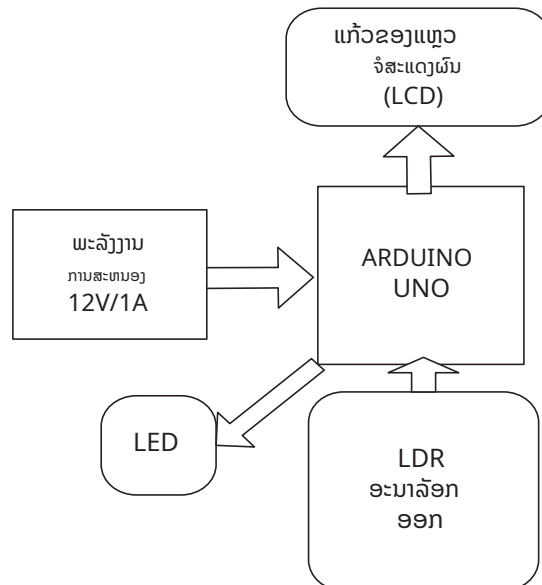- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino GND ກັບ LDR module GND.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino +5 V ກັບ LDR Module +.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino A0 pin ກັບ OUT pin ຂອງເຊັນເຊີ.



ຮູບ 6.4

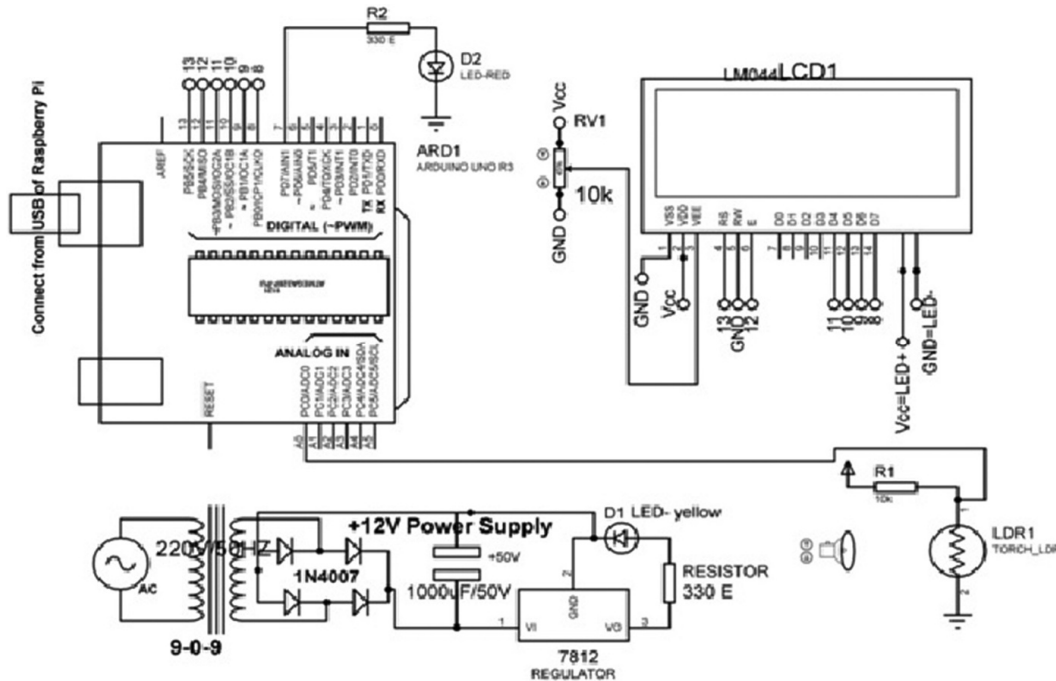ບລັອກແຜນວາດເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບ LDR ກັບ Arduino.



ຮູບ 6.5
ແຜນວາດວົງຈອນສໍາລັບການຕິດຕໍ່ເຊັນເຊີ LDR ກັບ Arduino.

ການເຊື່ອມຕໍ່ LCD

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 13 ກັບ RS pin(4) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin GND ກັບ RW pin(5) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 12 ກັບ E pin(6) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 11 ຫາ D4 pin(11) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 10 ຫາ D5 pin(12) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 9 ຫາ D6 pin(13) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 8 ຫາ D7 pin(14) ຂອງ LCD.

6.3.2 ແຜນຜັງ

```
# ປະກອບມີ <LiquidCrystal.h> // ປະກອບມີທ້ອງສະຫມຸດ LCD
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // ຕິດ LCD PIN RS,E,D4,D5,D6,D7
ກັບ pins ທີ່ໃຫ້
int LDR_sensor_Pin = A0; // ເລືອກ pin input ສໍາລັບ potentiometer
int LDR_sensor_ADC_Value = 0; // ຕົວແປເພື່ອເກັບຮັກສາມູນຄ່າທີ່ຈະມາເຖິງ
ຈາກເຊັນເຊີ
int RED_LED=7; // ມອບໝາຍ PIN 7 ໃຫ້ RED_LED
```

```
ການຕັ້ງຄ່າ void()
{

lcd.begin(20, 4); // ເລີ່ມຕົ້ນ 20*4 LCD
pinMode(RED_LED,OUTPUT); // ໃຊ້ RED_LED ເປັນຜົນຜະລິດ
lcd.setCursor(0, 0); // ຕັ້ງ ຕົວ ກະ ພິບ ຂອງ LCD ຢູ່ ທີ່ column0 ແລະ
Row0 lcd.print("LDR based light"); // ພິມ string ໃນ LCD
lcd.setCursor(0, 1); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print("ການຕິດຕາມຄວາມເຂັ້ມງວດ"); // ພິມ string ໃນ LCD
lcd.setCursor(0, 2); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print("ລະບົບທີ່ LPU"); // ພິມສະຕຣິງໃນ LCD
delay(1000); // ຄວາມລ່າຊ້າຂອງ 1000 mS
lcd.clear(); // ລຶບ ເນື້ອ ຫາ ຂອງ LCD }

void loop()
{
LDR_sensor_ADC_Value = analogRead(LDR_sensor_Pin); // ອ່ານ
ຄ່າຈາກເຊັນເຊີ
lcd.setCursor(0,2); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເທິງ LCD lcd.print("ADC
LEVEL+LDR:"); // ພິມ string ໃນ LCD
lcd.setCursor(17,2); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print(LDR_sensor_ADC_Value); // // ຄ່າ ພິມ ໃນ LCD ຖ້າ ຫາກ ວ່າ
(LDR_sensor_ADC_Value>=100 )
{
digitalWrite(RED_LED,HIGH); // ເຮັດໃຫ້ pin7 ເປັນຄວາມລ່າຊ້າສູງ
(20); // ຄວາມລ່າຊ້າຂອງ 20 mS
}
ອື່ນ
{
digitalWrite(RED_LED,LOW); // ເຮັດໃຫ້ pin7 ເປັນຄວາມລ່າຊ້າສູງ
(20); // ຄວາມລ່າຊ້າຂອງ 20 mS
}
}
```


6.4 ຫຼິ້ນກັບ Actuators


ຕົວກະຕຸ້ນແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍແລະຄວບຄຸມກົນໄກຫຼືລະບົບ. ມໍເຕີ DC, ມໍເຕີ stepper, ແລະມໍເຕີ servo ແມ່ນຕົວກະຕຸ້ນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນລະບົບຕ່າງໆ.

6.4.1 DC Motor


ມໍເຕີ DC-geared ທີ່ມີ 100 rpm 12 V ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນງ່າຍຫຼາຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້. ພວກເຂົາເຈົ້າມີແກ່ນຫມາກແລະກະທູ້ຢູ່ໃນ shafts ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະ shafts threaded ພາຍໃນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ງ່າຍກັບລໍ. [ຮູບທີ 6.6](#) ສະແດງແຜນຜັງບລັອກເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບມໍເຕີ DC ກັບ Arduino. ມັນປະກອບດ້ວຍ Arduino Uno, ການສະຫນອງພະລັງງານ, ຈໍສະແດງຜົນຜລິກຂອງແຫຼວ, ໄດເວີມໍເຕີ (L293D), ແລະສອງມໍເຕີ DC.

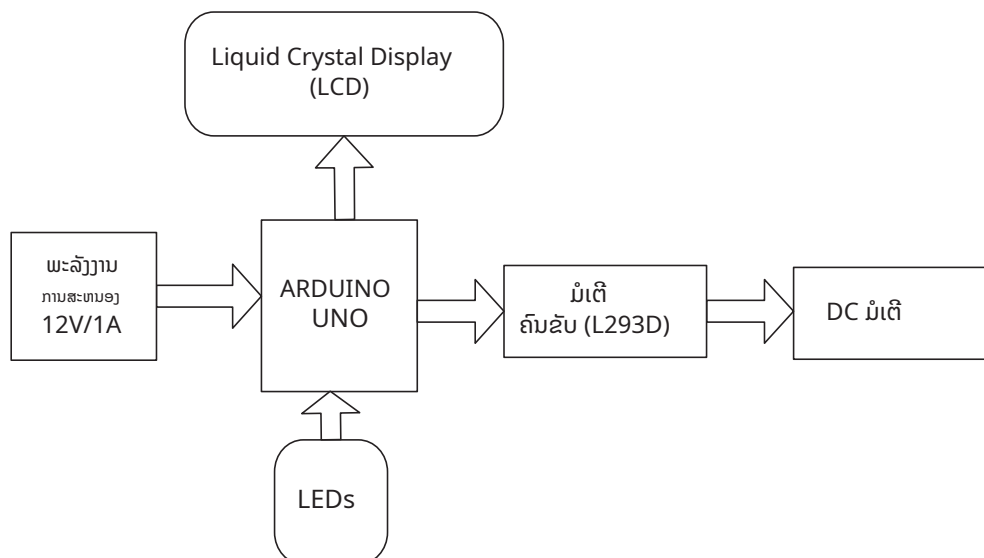6.4.1.1 ແຜນວາດວົງຈອນ

ເຊື່ອມຕໍ່ວົງປະກອບຕາມທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ [ຮູບທີ 6.7](#) ເພື່ອກວດກາເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ DC. ອັບໂຫລດໂຄງການທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນ [ພາກທີ 6.4.1.2](#) ແລະ ກວດ ສອບ ການ ເຮັດ ວຽກ .



 ຮູບທີ 6.6
ຕົ້ນແຜນວາດຂອງມໍເຕີ DC interfacing ກັບ Arduino.



ຮູບ 6.7

ແຜນວາດວົງຈອນຂອງ DC motor interfacing ກັບ Arduino.

ການເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ L293D ແລະ DC

- ເຊື່ອມຕໍ່ L293D pin 3 ກັບ +ve pin ຂອງ DC motor1.
- ເຊື່ອມຕໍ່ L293D pin 6 ກັບ -ve pin ຂອງ DC motor1.
- ເຊື່ອມຕໍ່ L293D pin 11 ກັບ +ve pin ຂອງ DC motor2.
- ເຊື່ອມຕໍ່ L293D pin 14 ກັບ +ve pin ຂອງ DC motor2.

ການເຊື່ອມຕໍ່ L293D

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino GND ກັບ pins 4, 5, 12, 13 ຂອງ L293D.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino +5 V ກັບ pins 1, 9, 16 ຂອງ L293D.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin 7 ກັບ pin 2 ຂອງ L293D.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin 6 ກັບ pin 7 ຂອງ L293D.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin 5 ກັບ pin 10 ຂອງ L293D.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin 4 ກັບ pin 15 ຂອງ L293D.
- ເຊື່ອມຕໍ່ L293D pin 8 ກັບ +ve ຂອງຫມໍ້ໄຟ 12V

ການເຊື່ອມຕໍ່ LED

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin 7 ກັບ anode ຂອງ LED1.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin 6 ກັບ anode ຂອງ LED2.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin 5 ກັບ anode ຂອງ LED3.

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin 4 ກັບ anode ຂອງ LED4.
- ເຊື່ອມຕໍ່ cathode ຂອງ LEDs ທັງຫມົດກັບດິນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ LCD

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 13 ກັບ RS pin(4) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin GND ກັບ RW pin(5) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 12 ກັບ E pin(6) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 11 ຫາ D4 pin(11) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 10 ຫາ D5 pin(12) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 9 ຫາ D6 pin(13) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin 8 ຫາ D7 pin(14) ຂອງ LCD.

6.4.1.2 ແຜນຜັງ

```
# ປະກອບມີ <LiquidCrystal.h> // ປະກອບມີທ້ອງສະຫມຸດ LCD
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // ຕິດ LCD pin RS, E, D4, D5, D6,
D7 ກັບ pins ທີ່ໃຫ້

int MPIN1 = 7; // ກຳນົດ PIN 7 ເປັນ MPIN1
int MPIN2 = 6; // ກຳນົດ PIN 6 ເປັນ MPIN2
int MPIN3 = 5; // ກຳນົດ PIN 5 ເປັນ MPIN3
int MPIN4 = 4; // ກຳນົດ pin 4 ເປັນ MPIN4

ການຕັ້ງຄ່າ void()
{
  pinMode(MPIN1, OUTPUT); // ເຮັດໃຫ້ MPIN1 ເປັນ output
  pinMode(MPIN2, OUTPUT); // ເຮັດໃຫ້ MPIN2 ເປັນ output
  pinMode(MPIN3, OUTPUT); // ເຮັດໃຫ້ MPIN3 ເປັນ output
  pinMode(MPIN4, OUTPUT); // ເຮັດໃຫ້ MPIN4 ເປັນຜົນຜະລິດ
  lcd.begin(20, 4); // ເລີ່ມຕົ້ນ LCD
  lcd.setCursor(0, 0); // ຕັ້ງຕົວກະພົບເທິງ LCD lcd.print("DC
  Motor direction"); // ພິມ string ໃນ LCD lcd.setCursor(0,
  1); // ຕັ້ງຕົວກະພົບເທິງ LCD
  lcd.print("ລະບົບຄວບຄຸມ..."); // ພິມສະຕຣິງໃນ LCD
  delay(1000); // ຄວາມລ່າຊ້າຂອງ 1000 ms
  lcd.clear(); // ລຶບ ເນື້ອ ຫາ ຂອງ LCD }


void loop() // infinite loop {

  digitalWrite(MPIN1, HIGH); // ເຮັດໃຫ້ MPIN1 ເປັນ HIGH
```

```
digitalWrite(MPIN2, ຕົ້າ); // ເຮັດໃຫ້ MPIN2 ເປັນ low
digitalWrite(MPIN3, HIGH); // ເຮັດໃຫ້ MPIN3 ເປັນ HIGH
digitalWrite(MPIN4, LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN4 ເປັນ LOW
lcd.setCursor(0, 2); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print("ໂມງ"); // ພິມສະຕຣິງໃນ LCD delay(2000); //
ຊັກຊ້າ 2 ວິນາທີ
lcd.clear(); // ລຶບລ້າງເນື້ອໃນຂອງ LCD digitalWrite(MPIN1,
LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN1 ເປັນ low digitalWrite(MPIN2,
HIGH); // ເຮັດໃຫ້ MPIN2 ເປັນ HIGH digitalWrite(MPIN3,
LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN3 ເປັນ low digitalWrite(MPIN4,
HIGH); // ເຮັດໃຫ້ MPIN4 ເປັນ HIGH lcd.setCursor(0, 2); //
ຕັ້ງຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print("ໂມງຕ້ານການ"); // ພິມສະຕຣິງໃນ LCD delay(2000); //
ຊັກຊ້າ 2 ວິນາທີ
lcd.clear(); // ລຶບລ້າງເນື້ອໃນຂອງ LCD digitalWrite(MPIN1,
LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN1 ເປັນ low digitalWrite(MPIN2,
LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN2 ເປັນ low digitalWrite(MPIN3,
HIGH); // ເຮັດໃຫ້ MPIN3 ເປັນ HIGH digitalWrite(MPIN4,
LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN4 ເປັນ LOW lcd.setCursor(0, 2); // ຕັ້ງ
ຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print("ຊ້າຍ"); // ພິມສະຕຣິງໃນ LCD
delay(2000); // ຊັກຊ້າ 2 ວິນາທີ
lcd.clear(); // ລຶບລ້າງເນື້ອໃນຂອງ LCD digitalWrite(MPIN1,
HIGH); // ເຮັດໃຫ້ MPIN1 ເປັນ HIGH digitalWrite(MPIN2,
LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN2 ເປັນ low digitalWrite(MPIN3,
LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN3 ເປັນ low digitalWrite(MPIN4,
LOW); // ເຮັດໃຫ້ MPIN4 ເປັນ LOW lcd.setCursor(0, 2); // ຕັ້ງ
ຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print("ຂວາ"); // ພິມສະຕຣິງໃນ LCD
delay(2000); // ຊັກຊ້າ 2 ວິນາທີ
lcd.clear(); // ລ້າງເນື້ອໃນຂອງ LCD
}
```

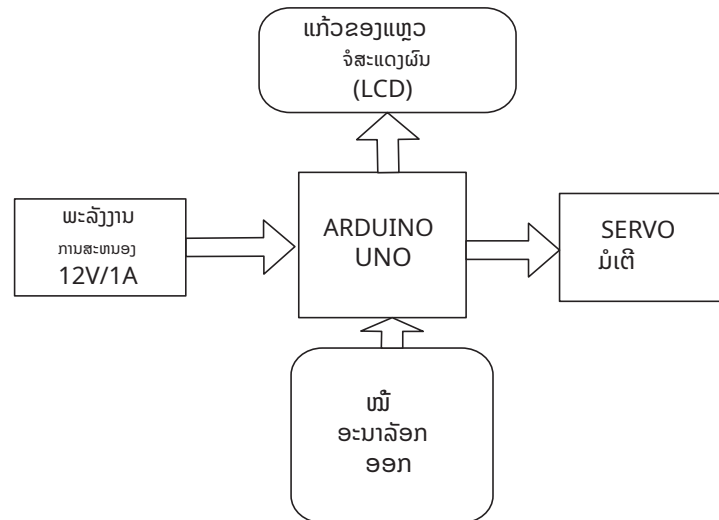6.4.2 ມໍເຕີເຊີໂວ

ມໍເຕີ servo ແມ່ນຕົວກະຕຸ້ນ rotary ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງຕໍາແຫນ່ງມຸມ. ມັນປະກອບດ້ວຍມໍເຕີບວກກັບເຊັນເຊີສໍາລັບ



ຮູບ 6.8

ບລັອກແຜນວາດໃນການໂຕ້ຕອບ servo motor ກັບ Arduino.

ຄໍາ ຄິດ ຄໍາ ເຫັນ ຕໍາ ແຫນ່ງ . ມັນຍັງຕ້ອງການ servo drive. ໄດຣພີໃຊ້ເຊັນເຊີຕິຊົມເພື່ອຄວບຄຸມ ຕໍາແຫນ່ງ rotary ຂອງມໍເຕີຢ່າງແນ່ນອນ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າການດໍາເນີນງານແບບວົງປິດ. ມໍເຕີ servo ມາດຕະຖານແຮງບິດສູງທີ່ມີເກຍໂລຫະແລະ 360°ການຫມຸນສາມາດສະຫນອງ 11 kg / cm ຢູ່ທີ່ 4.8 V, 13.5 kg / cm ທີ່ 6 V, ແລະ 16 kg / cm ທີ່ 7.2 V. **ຮູບ 6.8** ສະແດງແຜນຜັງບລັອກເພື່ອ ໂຕ້ຕອບກັບ servo motor ກັບ Arduino. ມັນປະກອບດ້ວຍ Arduino Uno, ການສະຫນອງ ພະລັງງານ, ຈໍສະແດງຜົນຜລິກຂອງແຫຼວ, potentiometer (POT), ແລະ servo motor. ລະບົບ ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຄວບຄຸມມຸມຂອງມໍເຕີ servo ກັບ potentiometer.

6.4.2.1 ແຜນວາດວົງຈອນ


ເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບຕາມທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ **ຮູບທີ 6.9** ເພື່ອກວດກາເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ servo. ອັບ ໂຫລດໂຄງການທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນ **ພາກທີ 6.4.2.2** ແລະ ກວດ ສອບ ການ ເຮັດ ວຽກ .

ການເຊື່ອມຕໍ່ Servo

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino GND ກັບ GND pin ຂອງ servo motor.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino +5 V ກັບ “+” terminal ຂອງ servo motor.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino pin(3) ກັບ PWM pin ຂອງ servo motor.

ການເຊື່ອມຕໍ່ POT

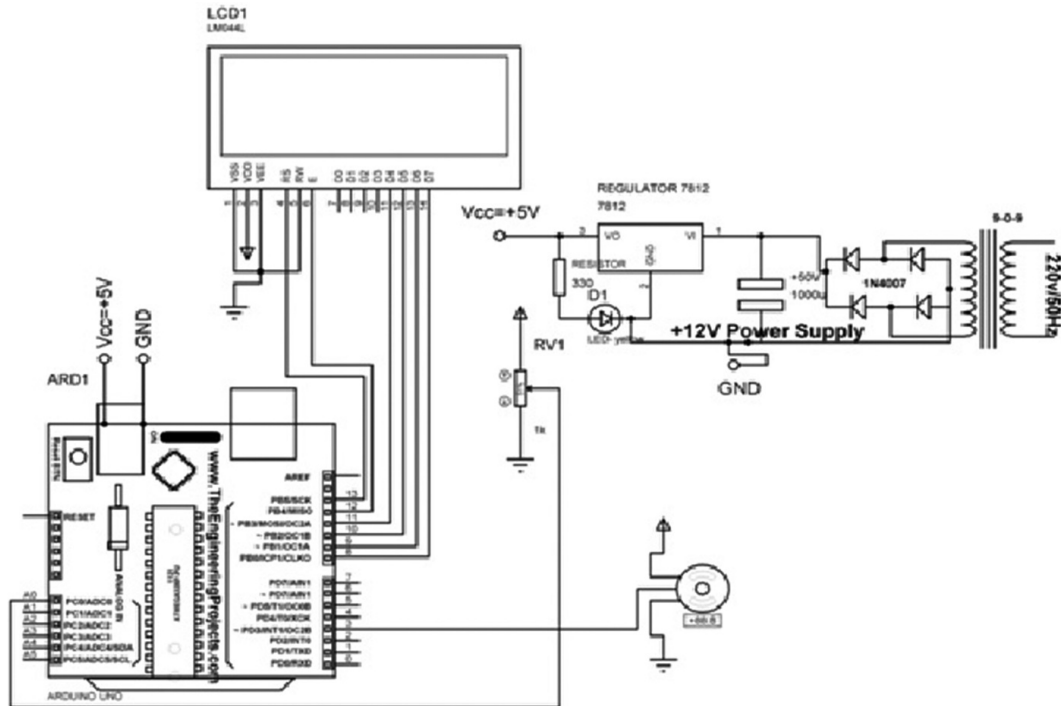- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino GND ກັບ GND pin ຂອງ POT.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino +5 V ກັບ “+” terminal ຂອງ POT.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino A0 pin ກັບຂໍ້ມູນອອກ PIN ຂອງ POT.



ຮູບ 6.9

ແຜນວາດວົງຈອນໃນການໂຕ້ຕອບ servo motor ກັບ Arduino.

ການເຊື່ອມຕໍ່ LCD

- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (13) ກັບ RS pin(4) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (GND) ກັບ RW pin(5) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (12) ກັບ E pin(6) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (11) ກັບ D4 pin(11) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (10) ກັບ D5 pin(12) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (9) ກັບ D6 pin(13) ຂອງ LCD.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino digital pin (8) ກັບ D7 pin(14) ຂອງ LCD.

6.4.2.2 ແຜນຜັງ

ປະກອບມີ <LiquidCrystal.h> // ປະກອບມີທີ່ອາໄສສະຫມຸດ LCD

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // ຕິດ LCD PIN RS,E,D4,D5,D6,D7
ກັບ pins ທີ່ໃຫ້

ເຊີໂວ myservo; // ສ້າງວັດຖຸ servo ເພື່ອຄວບຄຸມ servo

int POT_PIN = A0; // pin analog ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ potentiometer

int POT_PIN_ADC_LEVEL; // ຕົວແປເພື່ອອ່ານຄ່າຈາກ

ເຂັ້ມອະນາລັອກ

```
ການຕັ້ງຄ່າ void()
{
myservo.attach(3); // ຕິດ servo ໃນ pin 9 ກັບ servo object
lcd.begin(20,4); // ເລີ່ມຕົ້ນ LCD
lcd.setCursor(0, 0); // ຕັ້ງຕົວກະພິບໃສ່ LCD.print("Servo
ANALOG write"); // ພິມສະຕຣິງເທິງ LCD lcd.setCursor(0, 1);//
ຕັ້ງຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print("ລະບົບທີ LPU....");// ພິມສາຍຢູ່ LCD }

void loop()
{
POT_PIN_ADC_LEVEL = analogRead(POT_PIN); // ອ່ານຄ່າ POT
    ໃນ ຮູບ ແບບ ຂອງ ລະ ດັບ
POT_PIN_ADC_LEVEL = ແຜນທີ(POT_PIN_ADC_LEVEL, 0, 1023, 0, 179);
    // ແຜນທີຄ່າ // ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 180 ອົງສາສໍາລັບ servo
myservo.write(POT_PIN_ADC_LEVEL); // ກໍານົດຕໍາແໜ່ງ servo
    ອີງ ຕາມ ມູນ ຄ່າ ຂະ ຫນາດ
lcd.setCursor(0, 2); // ຕັ້ງຕົວກະພິບເທິງ LCD
lcd.print("ANGLE:"); // ພິມ string ເທິງ LCD
lcd.print(POT_PIN_ADC_LEVEL); // ຄ່າ ພິມ ໃນ LCD
delay(15); // ການຊັກຊ້າຂອງ 15 mSec
}
```